

Module 6 -Electricite

Resume du module

Comprendre et installer le circuit electrique de ton van sans connaissance prealable. Des bases (Volt, Ampere, Watt) jusqu'au circuit complet avec batterie auxiliaire, panneau solaire et onduleur.

Points clés a retenir

- > Batterie auxiliaire sous les sieges avant = coeur du systeme
- > 2 sources de recharge : batterie moteur (chargeur DC-DC) + panneau solaire 100W
- > Le chargeur DC-DC charge uniquement quand le moteur tourne (securite anti-panne)
- > 50Ah suffit largement pour un usage standard (glaciere + LED + ordi + telephones)
- > Analogie pour comprendre : Volt = pression, Ampere = debit, Watt = force du jet
- > Cosses + pince a sertir Lidl 10 EUR = tout ce qu'il faut pour les raccords

Chiffres clés

50Ah (640Wh) Batterie minimum

100W Panneau solaire

1 284Wh Recharge journaliere (2h route + 6h soleil)

10 EUR Pince a sertir Lidl

Checklist - A faire

- ☐ Calculer ta consommation quotidienne (W/jour)
- ☐ Choisir ta batterie (50Ah minimum, 100Ah recommande)
- ☐ Commander le chargeur DC-DC + regulateur solaire
- ☐ Commander le panneau solaire 100W
- ☐ Prevoir fusibles avec 25% de marge sur l'ampereage
- ☐ Suivre le schema de cablage fourni dans Airtable

Astuces de pro

- * Utilise ChatGPT pour calculer les sections de cable exactes (longueur + ampereage + voltage).
- * Le regulateur solaire a 2 prises USB integrees -branche-les directement dessus pour les telephones.
- * Mets un interrupteur ON/OFF entre la batterie et les multiprises pour preserver la batterie quand le van est stocke.